

# 实验一报告

学号：2016K8009908007

姓名：薛峰

## 一、实验任务

实验目的：

- (一)、熟悉实验平台；
- (二)、将组成原理实验课的多周期 CPU 移植到本课程的实验平台；
- (三)、熟练掌握 verilog 语言的基本用法，并规范 verilog 代码风格。

检验方法：

- (一)、仿真检验时，控制台打印出"PASS"；
- (二)、上板运行结果正确。

## 二、实验设计

### (一) 总体设计思路

该项目总体分为以下四个模块：mycpu\_top，控制模块（cpu\_control），寄存器堆(reg\_file)，ALU。

其中 mycpu\_top 模块为顶层模块，控制其他三个模块进行工作。各模块功能如下。

### (二) mycpu\_top 模块设计

#### 1、工作原理

该模块是其余三个模块的顶层模块，用于控制状态机、读取内存的数据和指令、执行指令等功能。

#### 2、接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
clk	IN	1	时钟信号，来自 clk_pll 的输出时钟
resetsn	IN	1	复位信号，低电平同步
inst_sram_en	OUT	1	ram 使能信号，高电平有效
inst_sram_wen	OUT	4	ram 字节写使能信号，高电平有效
inst_sram_addr	OUT	32	ram 读写地址，字节寻址
inst_sram_wdata	OUT	32	ram 写数据
inst_sram_rdata	IN	32	ram 读数据
data_sram_en	OUT	1	ram 使能信号，高电平有效
data_sram_wen	OUT	4	ram 字节写使能信号，高电平有效
data_sram_addr	OUT	32	ram 读写地址，字节寻址
data_sram_wdata	OUT	32	ram 写数据
data_sram_rdata	IN	32	ram 读数据
debug_wb_pc	OUT	32	写回级的 PC
debug_wb_rf_wen	OUT	4	写回级写寄存器堆(regfiles)的单字节写使能，若 mycpu 写 regfiles 为单字节写使能，则将写使能扩展成 4 位即可
debug_wb_rf_wnum	OUT	5	写回级写 regfiles 的目的寄存器号
debug_wb_rf_wdata	OUT	32	写回级写 regfiles 的写数据

### 3、结构设计图及功能描述

结构图如下(只包含部分指令，不含状态机):

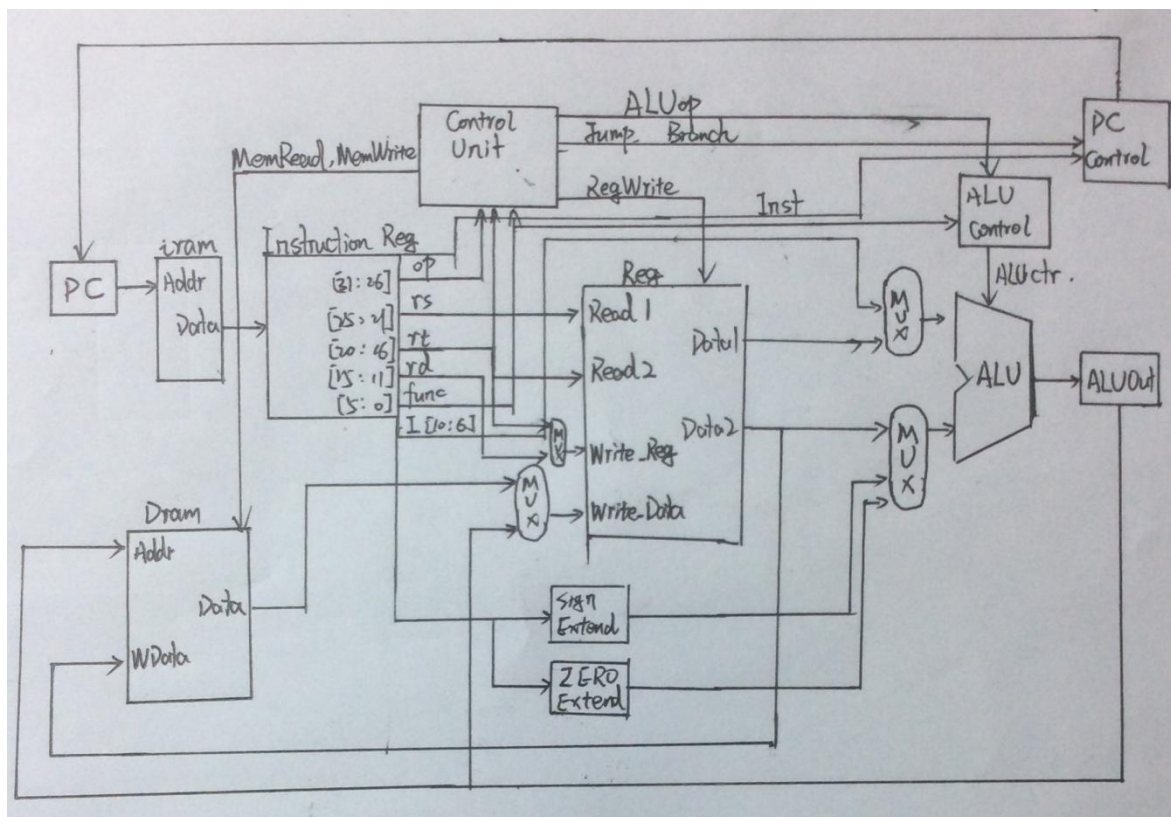


图 1: mycpu\_top 结构图

首先，该模块实现了一个状态机，状态机包含 8 个状态，分别是取指(IF)，等待指令(IW)，译码(ID)，执行(EX)，内存写(ST)，内存读(LD)，读数据等待(RDW)，写回(WB)。IF，IW，ID，ST，LD，RDW，WB 这七个状态之后的状态都是固定的，EX 状态之后的状态需要根据指令来判断。

其次，该模块将当前状态和指令输入至控制模块，根据控制模块产生的控制信号进行下一步操作。

该模块的主要部分如下：

对于 PC 的更新部分，需要根据控制信号 PCWrite 和 Jump 来进行 PC 的更新；

对于写寄存器的地址，需要根据控制信号 RegDst 来判断；

对于写寄存器的值，需要根据控制信号 MemtoReg 和 ALU 的结果 Result\_op 来判断；

对于 ALU 的第一个输入值，根据指令判断，第二个输入值根据控制信号 ALUSrc 判断；

对于 ALU 的操作，根据控制信号 ALUOp 判断；

对于写内存的值，需要根据指令高 6 位和 Result\_op 判断。

### (三)cpu\_control 模块设计

#### 1、工作原理

该模块根据 mycpu\_top 传进来的信号输出控制信号。

## 2、接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
clk	IN	1	时钟信号，来自 mycpu_top 的输出时钟
resetsn	IN	1	复位信号，低电平同步
op	IN	6	指令的高 6 位，来自 mycpu_top 的 inst_sram_rdata[31:26]
rt	IN	5	指令的第 20 到 16 位，来自 mycpu_top 的 inst_sram_rdata[20:16]
func	IN	6	指令的第 6 位，来自 mycpu_top 的 inst_sram_rdata[5:0]
ea	IN	2	来自 mycpu_top 的 result_op[1:0]，即 ALU 产生的结果的低两位
state	IN	3	状态机当前的状态，来自 mycpu_top 的 current_state
MemRead	OUT	1	内存读控制信号
RegWrite	OUT	1	写寄存器控制信号
MemWrite	OUT	1	内存写控制信号
RegDst	OUT	2	控制写寄存器的地址
ALUSrc	OUT	2	控制 ALU 的第二个输入值
MemtoReg	OUT	4	控制写寄存器的内容
Branch	OUT	3	标注不同的分支指令
ALUOp	OUT	3	控制 ALU 的操作类型
Jump	OUT	2	标注不同的跳转指令
Write_strb	OUT	4	内存字节写使能信号
PCWrite	OUT	1	控制 PC 的更新

## 3、结构设计图及功能描述

该部分主题部分为一系列多路选择器，根据输入信号对每个输出信号赋值。因此只 MemWrite 信号为例画出结构设计图。

 


图 2：判断 MemWrite 结构图

该模块根据输入的各种信号，如当前状态、取到的指令等，产生各种的控制信号。根据这些控制信号，CPU 可以决定接下来的操作，例如读写内存，读写寄存器，ALU 应该进行什么运算，是否有跳转等等。

## （四）reg\_file 模块设计

### 1、工作原理

该模块实现了包含 32 个 32-bit 通用寄存器的寄存器堆，支持 2 读 1 写端口，0 号寄存器内的值恒为 0，并且同步写、异步读。

### 2、接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
clk	IN	1	时钟信号，来自 mycpu_top 的输出时钟
resetsn	IN	1	复位信号，低电平同步
waddr	IN	5	写口地址，来自 mycpu_top 的 WriteRegAdd
raddr1	IN	5	读口地址 1，来自 mycpu_top 的 Instruction[25:21]
raddr2	IN	5	读口地址 2，来自 mycpu_top 的 Instruction[20:16]
wen	IN	1	写使能，来自 mycpu_top 的 RegWrite

名称	方向	位宽	功能描述
wdata	IN	32	写数据，来自 mycpu_top 的 WriteData_Reg
rdata1	OUT	32	读口 1 数据，连接到 mycpu_top 的 ReadData1
rdata2	OUT	32	读口 2 数据，连接到 mycpu_top 的 ReadData2

### 3、功能描述

首先定义了 32 个 32-bit 寄存器 r [31:0]，为实现“同步写、异步读”的功能，读数据部分采用组合逻辑，写数据部分采用时序逻辑。

## （五）ALU 模块设计

### 1、工作原理

该模块用于实现 CPU 需要进行的各种运算，mycpu\_top 中含有两个该模块，一个用于实现数值的计算，另一个用于计算跳转指令需要跳转到的 PC 的值

### 2、接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
A	IN	32	操作数 1
B	IN	32	操作数 2
ALUop	IN	4	运算操作
Overflow	OUT	1	指示有符号数的加减法运算结果是否溢出
CarryOut	OUT	1	指示无符号数的加减法运算结果是否产生进位/借位
Zero	OUT	1	指示运算结果是否为 0
Result	OUT	32	ALU 的输出结果

### 3、功能描述

首先该模块根据 mycpu 传来的信号 ALUop 来判断进行什么操作。因为减法操作可以通过补码来实现，因此 A-B 可以用 A+~B+1 来实现。对于 Overflow，CarryOut 和 Zero 的判断可以通过对结果进行分析得到。

## 三、实验过程

### （一）实验流水账

时间	记录
9 月 8 日 18: 00~21:00	一、将之前的多周期 cpu 的接口进行更改，删除之前的握手信号，对新的信号进行赋值； 二、更改 verilog 代码风格，例如将大量的组合逻辑的 always 语句改写为 assign 语句，代码整体更加美观。
9 月 14 日 22: 30~23:00	设计总体思路，大致画出总体的结构图。修改代码中不合理之处。
9 月 15 日 23: 10~次日 2:00	一、进行行为仿真，根据波形，golden_trace 和 test.s 修改代码，最终行为仿真仍未通过；
9 月 16 日 13: 50~17:00	一、进行行为仿真，根据波形，golden_trace 和 test.s 修改代码，最终行为仿真通过； 二、上板验证通过。
9 月 17 日	一、将 cpu_control 模块从时序逻辑改为组合逻辑，调试行为仿真通过，并修改代码风格；

## （二）错误记录

### 1、错误 1

#### （1）错误现象

第一次进行仿真的过程中报如下错误：

```
❶ [VRFC 10-2063] Module <mycpu_top> not found while processing module instance <cpu> [soc_lite_top.v:121] (4 more like this)
❶ [VRFC 10-2063] Module <inst_ram> not found while processing module instance <inst_ram> [soc_lite_top.v:145]
❶ [VRFC 10-2063] Module <bridge_1x2> not found while processing module instance <bridge_1x2> [soc_lite_top.v:155]
❶ [VRFC 10-2063] Module <data_ram> not found while processing module instance <data_ram> [soc_lite_top.v:179]
❶ [VRFC 10-2063] Module <confreg> not found while processing module instance <confreg> [soc_lite_top.v:190]
```

#### （2）分析定位过程

错误信息显示 mycpu\_top 模块没找到，应该是顶层调用的模块的名称和我写的模块的名称不同。于是打开顶层模块寻找其命名。

#### （3）错误原因

发现顶层中调用的模块命名为 mycpu\_top，而我写的名称为 myCPU，因此会报错。

#### （4）修正效果

将我写的 CPU 模块的名称改为 mycpu\_top，之后进行仿真，发现错误信息消失。

#### （5）归纳总结

在写上层调用的子模块时，要注意其命名，要与上层中的调用一致。

### 2、错误 2

#### （1）错误现象

刚开始进行仿真，控制台就打印出的 Error。

#### （2）分析定位过程

通过与 test.s 对比发现，状态机的状态跳转很混乱，于是我认为应该是状态机那里写错了。但是仔细检查代码并没有发现错误！于是认真观察后发现是状态机几个状态名称的参数错误！

#### （3）错误原因

mycpu\_top 模块和 cpu\_control 模块的状态机状态名称对应的参数不相同。原因是之前我修改过 mycpu\_top 中的参数而忘记修改 cpu\_control 中的参数。

#### （4）修正效果

将参数修改一致后状态机正常跳转。

#### （5）归纳总结

修改过一个模块中的参数过后，如果其他模块中也有这个参数一定要将其他模块中的参数也修改。

### 3、错误 3

#### （1）错误现象

```
[ 2277 ns] Error!!!
reference: PC = 0xbfc00390, wb_rf_wnum = 0x04, wb_rf_wdata = 0xbfaaff008
mycpu      : PC = 0xbfc00390, wb_rf_wnum = 0x04, wb_rf_wdata = 0x00000008
```

进行仿真过程中控制台打印出上图的 Error，然而打开波形发现 wb\_rf\_wdata 并没有出错。



#### (4) 分析定位过程

继续向后仿真发现所有的错误都是这样:wb\_rf\_wdata 低字节正确,高三位的字节为0。打开 mycpu\_tb.v 找 debug\_wb\_rf\_wdata\_v 找该信号的赋值部分,发现代码如下:

```
wire [31:0] debug_wb_rf_wdata_v;  
assign debug_wb_rf_wdata_v[31:24] = debug_wb_rf_wdata[31:24] & {8{debug_wb_rf_wen[3]}};  
assign debug_wb_rf_wdata_v[23:16] = debug_wb_rf_wdata[23:16] & {8{debug_wb_rf_wen[2]}};  
assign debug_wb_rf_wdata_v[15: 8] = debug_wb_rf_wdata[15: 8] & {8{debug_wb_rf_wen[1]}};  
assign debug_wb_rf_wdata_v[7 : 0] = debug_wb_rf_wdata[7 : 0] & {8{debug_wb_rf_wen[0]}};
```

debug\_wb\_rf\_wdata\_v 该信号与 debug\_wb\_rf\_wen 也有关,于是错误原因可能在 debug\_wb\_rf\_wdata。

#### (5) 错误原因

最后发现 debug\_wb\_rf\_wen 信号位宽为4,然而只给其赋值为1'b1,这也就解释了为什么只有低字节正确。

#### (4) 修正效果

将 wb\_rf\_wdata 从1'b1 改为4'b1111 之后,发现 debug\_wb\_rf\_wdata 的值与 wb\_rf\_wdata 相同。

#### (5) 归纳总结

在对信号进行赋值时,要主要信号的位宽。

### 4、错误 4

#### (1) 错误现象

控制栏报出 PC 错误



#### (2) 分析定位过程

向前推几个指令发现是一个 jr 指令跳转错误,PC 并没有跳到正确的地方。PC 本应该要变为到 31 号寄存器内的值,我发现 PC 确实取到了 31 号寄存器内的值,但是这个值与正确的值并不一样。发现 31 号寄存器从开始存入的值就是错的。

#### (3) 错误原因

jal 指令执行错误,存入了 PC 跳转之后的地址,原因是其在存入时,PC 已经跳转。于是加入一个寄存器,保存 PC 跳转之前的值,将这个值存入到 31 号寄存器中。

#### (4) 修正效果

修改过之后错误顺利解决。

#### (5) 归纳总结

该类问题属于代码逻辑错误,需完善代码逻辑。

### 5、错误 5

#### (1) 错误现象

PC 的值一直为 0xbfc00000,不发生变化。

#### (2) 分析定位过程

发现 PCWright 一直为 0,所以 PC 不能更新。然而,PCWright 是根据状态赋值的,当状态为 WB 时,PCWright 为 1,但是 mycpu\_top 里面的 state 是正确跳转的。于是查看 cpu\_control 里面的 state,发现是 Z。肯定是因为接口处有问题。

#### (3) 错误原因

mycpu\_top 里 state 位宽为 3,而 cpu\_control 里 state 里定义为 4 位。这是因为之前删有一个无用状态,在 mycpu\_state 里将位宽改为 3,而 cpu\_control 里未更改。

#### (4) 修正效果

将 state 位宽修改过之后错误顺利解决。

---

## 四、实验总结

到目前为止，我认为最大的收获就是，通过本次实验，我基本掌握了更加规范的 verilog 代码格式，并修改了之前的代码。并且通过这个过程，让我对 Verilog 语言有了更加清晰的认识，我更加清楚地了解到 Verilog 语言和其他语言(如 C 语言)的区别，Verilog 语言是用来描述电路的，描述一个客观存在的实体，而不是描述逻辑，因此 Verilog 语言更像是搭积木。

并且，第一个实验已经让我熬夜调波形，可想而知以后还会有多少个这样的夜晚.....所以第一个实验也算是让我有个心理准备吧。